Universidad del Valle de Guatemala Electrónica Digital 1 Sección 20

# Máquina de Estados Finitos

Sistema de Control de un Avión en base a push-bottons

Stefano Papadopolo Carné #19836 11/10/2020

# Descripción General

Este circuito fue construido con el propósito de simular el sistema de control de un avión a control remoto en base a push-bottons. Está compuesto por 3 máquinas de estados finitos, junto con secciones de lógica combinacional para facilitar su interconexión.

# Máquinas de Estados Finitos

#### Control de movimiento

# Descripción

Consiste en 3 estados que van hacia un lado y 3 estados que van hacia el otro, con un estado neutro en el centro. Esta máquina fue utilizada para el control de dirección (izquierdaderecha) y el de altitud (ascender-descender). Cabe notare que el estado no utilizado regresa al estado +2 (derecha o ascender) para que no haya conflicto con el timing del circuito si llega a entrar en ese estado.

## Diagrama de Transición de Estados

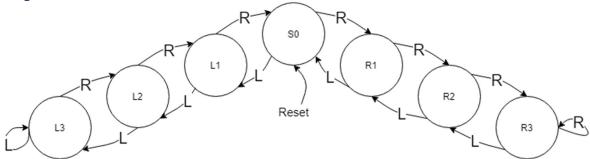


Figura 1-Transiciones de Estado Movimiento

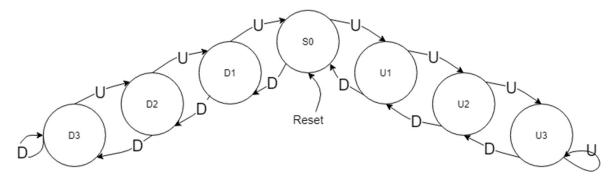


Figura 2-Transiciones de Estado Altitud

# Tablas de Transición de Estados

| S          | L | R | SF |
|------------|---|---|----|
| S0         | 0 | 0 | S0 |
| S0         | 0 | 1 | S4 |
| S0         | 1 | 0 | S1 |
| S0         | 1 | 1 | S0 |
| S1         | 0 | 0 | S1 |
| S1         | 0 | 1 | S0 |
| S1         | 1 | 0 | S2 |
| S1         | 1 | 1 | S1 |
| S2         | 0 | 0 | S2 |
| S2         | 0 | 1 | S1 |
| S2         | 1 | 0 | S3 |
| S2         | 1 | 1 | S2 |
| S3         | 0 | 0 | S3 |
| S3         | 0 | 1 | S2 |
| S3         | 1 | 0 | S3 |
| S3         | 1 | 1 | S3 |
| S4         | 0 | 0 | S4 |
| S4         | 0 | 1 | S5 |
| S4         | 1 | 0 | S0 |
| S4         | 1 | 1 | S4 |
| S5         | 0 | 0 | S5 |
| S5         | 0 | 1 | S6 |
| S5         | 1 | 0 | S4 |
| S5         | 1 | 1 | S5 |
| S6         | 0 | 0 | S6 |
| S6         | 0 | 1 | S6 |
| S6         | 1 | 0 | S5 |
| S6         | 1 | 1 | S6 |
| <b>S</b> 7 | 0 | 0 | S5 |
| <b>S</b> 7 | 0 | 1 | S5 |
| <b>S</b> 7 | 1 | 0 | S5 |
| <b>S</b> 7 | 1 | 1 | S5 |

Tabla 1-Movimiento-Transiciones de Estado

| Control      | Estado     | Código |
|--------------|------------|--------|
| Centro       | S0         | 000    |
| Izq/Abajo 1  | S1         | 001    |
| Izq/Abajo 2  | S2         | 010    |
| Izq/Abajo 3  | S3         | 011    |
| Der/Arriba 1 | S4         | 100    |
| Der/Arriba 2 | S5         | 101    |
| Der/Arriba 3 | S6         | 110    |
| Der/Arriba   |            |        |
| Extra        | <b>S</b> 7 | 111    |

Tabla 2-Movimiento-Codificación de Estados

| <b>S3</b> | <b>S2</b> | <b>S1</b> | L | R | S3F | S2F | S1F |
|-----------|-----------|-----------|---|---|-----|-----|-----|
| 0         | 0         | 0         | 0 | 0 | 0   | 0   | 0   |
| 0         | 0         | 0         | 0 | 1 | 1   | 0   | 0   |
| 0         | 0         | 0         | 1 | 0 | 0   | 0   | 1   |
| 0         | 0         | 0         | 1 | 1 | 0   | 0   | 0   |
| 0         | 0         | 1         | 0 | 0 | 0   | 0   | 1   |
| 0         | 0         | 1         | 0 | 1 | 0   | 0   | 0   |
| 0         | 0         | 1         | 1 | 0 | 0   | 1   | 0   |
| 0         | 0         | 1         | 1 | 1 | 0   | 0   | 1   |
| 0         | 1         | 0         | 0 | 0 | 0   | 1   | 0   |
| 0         | 1         | 0         | 0 | 1 | 0   | 0   | 1   |
| 0         | 1         | 0         | 1 | 0 | 0   | 1   | 1   |
| 0         | 1         | 0         | 1 | 1 | 0   | 1   | 0   |
| 0         | 1         | 1         | 0 | 0 | 0   | 1   | 1   |
| 0         | 1         | 1         | 0 | 1 | 0   | 1   | 0   |
| 0         | 1         | 1         | 1 | 0 | 0   | 1   | 1   |
| 0         | 1         | 1         | 1 | 1 | 0   | 1   | 1   |
| 1         | 0         | 0         | 0 | 0 | 1   | 0   | 0   |
| 1         | 0         | 0         | 0 | 1 | 1   | 0   | 1   |
| 1         | 0         | 0         | 1 | 0 | 0   | 0   | 0   |
| 1         | 0         | 0         | 1 | 1 | 1   | 0   | 0   |
| 1         | 0         | 1         | 0 | 0 | 1   | 0   | 1   |
| 1         | 0         | 1         | 0 | 1 | 1   | 1   | 0   |
| 1         | 0         | 1         | 1 | 0 | 1   | 0   | 0   |
| 1         | 0         | 1         | 1 | 1 | 1   | 0   | 1   |
| 1         | 1         | 0         | 0 | 0 | 1   | 1   | 0   |
| 1         | 1         | 0         | 0 | 1 | 1   | 1   | 0   |
| 1         | 1         | 0         | 1 | 0 | 1   | 0   | 1   |
| 1         | 1         | 0         | 1 | 1 | 1   | 1   | 0   |
| 1         | 1         | 1         | 0 | 0 | 1   | 0   | 1   |
| 1         | 1         | 1         | 0 | 1 | 1   | 0   | 1   |
| 1         | 1         | 1         | 1 | 0 | 1   | 0   | 1   |
| 1         | 1         | 1         | 1 | 1 | 1   | 0   | 1   |

Tabla 3-Movimiento-Transiciones de Estados Codificado

#### **Ecuaciones Booleanas**

# Minimized:

```
S3F = S2' S1' L' R + S3 R + S3 L' + S3 S1 + S3 S2;

S2F = S3 S2' S1 L' R + S3' S1 L R' + S2 S1' L R + S3 S2 S1' L' + S3' S2 R' + S3' S2 S1;

S1F = S3 S2' S1' L' R + S3' S2 S1' L' R + S3' S1' L R' + S2 L R' + S1 L' R' + S1 L R + S3 S2 S1;
```

Figura 3-Movimiento-Ecuaciones Minimizadas Logic Friday

# Alarma

## Descripción

La segunda máquina fue un sistema de alarma que se enciende si se mantiene en un cambio de movimiento muy radical (3er estado en cualquier dirección en la máquina de estados finitos de movimiento) por un periodo de tiempo determinado. Esta enciende y apaga unos leds para indicarle al operador que está en riesgo de perder el control de la aeronave si no la estabiliza. Una vez regresa a un estado más estable en el movimiento, se detiene la alarma.

## Diagrama de Transición de Estados

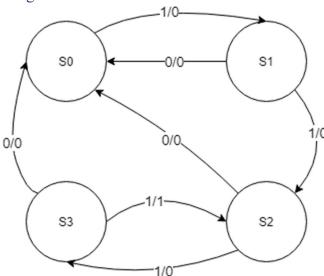


Figura 4-Alarma-Transiciones de Estado

## Tablas de Transición de Estados

| S  | - 1 | SF | Υ |
|----|-----|----|---|
| S0 | 0   | S0 | 0 |
| S0 | 1   | S1 | 0 |
| S1 | 0   | S0 | 0 |
| S1 | 1   | S2 | 0 |
| S2 | 0   | S0 | 0 |
| S2 | 1   | S3 | 0 |
| S3 | 0   | S0 | 0 |
| S3 | 1   | S2 | 1 |

Tabla 5-Alarma-Transiciones de Estado

| Definición | Estado    | Código |
|------------|-----------|--------|
| Apagado    | S0        | 00     |
| Flanco 1   | <b>S1</b> | 01     |
| Flanco 2   | S2        | 10     |
| Encendido  | S3        | 11     |

Tabla 4-Alarma-Codificación de Estados

| <b>S1</b> | S0 | 1 | S1F | S2F | Υ |
|-----------|----|---|-----|-----|---|
| 0         | 0  | 0 | 0   | 0   | 0 |
| 0         | 0  | 1 | 0   | 1   | 0 |
| 0         | 1  | 0 | 0   | 0   | 0 |
| 0         | 1  | 1 | 1   | 0   | 0 |
| 1         | 0  | 0 | 0   | 0   | 0 |
| 1         | 0  | 1 | 1   | 1   | 0 |
| 1         | 1  | 0 | 0   | 0   | 0 |
| 1         | 1  | 1 | 1   | 0   | 1 |

Tabla 6-Alarma-Transiciones de Estados Codificados

#### **Ecuaciones Booleanas**

#### Minimized: S1F = S1 I + S0 I; S0F = S0' I; Y = S1 S0 I;


Figura 5-Alarma-Ecuaciones Minimizadas Logic Friday

#### Control del Motor

#### Descripción

Similar a la máquina de estados finitos del movimiento, cuenta con varios estados para acelerar y retroceder, además de un estado neutro donde se encuentra detenido el motor. Cuenta con un estado para retroceder el cual se utilizaría en tierra y al aterrizar para detenrse, un estado para avanzar y otro para avanzar aún más rápido el cual sería utilizado en despegue.

# Diagrama de Transición de Estados

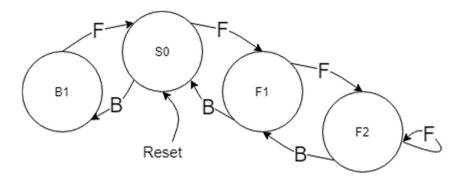

Tablas de Transición de Estados

| S  | F | В | SF |
|----|---|---|----|
| S0 | 0 | 0 | S0 |
| S0 | 0 | 1 | B1 |
| S0 | 1 | 0 | F1 |
| S0 | 1 | 1 | S0 |
| F1 | 0 | 0 | F1 |
| F1 | 0 | 1 | S0 |
| F1 | 1 | 0 | F2 |
| F1 | 1 | 1 | F1 |
| B1 | 0 | 0 | B1 |
| B1 | 0 | 1 | B1 |
| B1 | 1 | 0 | S0 |
| B1 | 1 | 1 | B1 |
| F2 | 0 | 0 | F2 |
| F2 | 0 | 1 | F1 |
| F2 | 1 | 0 | F2 |
| F2 | 1 | 1 | F2 |

| T 1. 1 | 0 11-4 | Transiciones |  |
|--------|--------|--------------|--|
|        |        |              |  |

| <b>S1</b> | S0 | F | В | S1F | SOF |
|-----------|----|---|---|-----|-----|
| 0         | 0  | 0 | 0 | 0   | 0   |
| 0         | 0  | 0 | 1 | 1   | 0   |
| 0         | 0  | 1 | 0 | 0   | 1   |
| 0         | 0  | 1 | 1 | 0   | 0   |
| 0         | 1  | 0 | 0 | 0   | 1   |
| 0         | 1  | 0 | 1 | 0   | 0   |
| 0         | 1  | 1 | 0 | 1   | 1   |
| 0         | 1  | 1 | 1 | 0   | 1   |
| 1         | 0  | 0 | 0 | 1   | 0   |
| 1         | 0  | 0 | 1 | 1   | 0   |
| 1         | 0  | 1 | 0 | 0   | 0   |
| 1         | 0  | 1 | 1 | 1   | 0   |
| 1         | 1  | 0 | 0 | 1   | 1   |
| 1         | 1  | 0 | 1 | 0   | 1   |
| 1         | 1  | 1 | 0 | 1   | 1   |
| 1         | 1  | 1 | 1 | 1   | 1   |

Tabla 9-Motor-Transiciones de Estados-Codificados

#### **Ecuaciones Booleanas**

#### Minimized:

```
S1F = S1 F' B' + S1 F B + S0 F B' + S0' F' B;
S0F = S1' F B' + S1 S0 + S0 B' + S0 F;
```

Figura 6-Motor-Ecuaciones Minimizadas Logic Friday

| Estado          | Código |
|-----------------|--------|
| Apagado (S0)    | 00     |
| Acelerar 1 (F1) | 01     |
| Acelerar 2 (F2) | 11     |
| Frenar (B1)     | 10     |

Tabla 7-Motor-Codificación

Enlaces:

Enlace vídeo

https://youtu.be/vTYlGg-JwQY

Enlace Repositorio

https://github.com/pap19836/Digital1 Stefano Papadopolo/tree/master/Proyecto